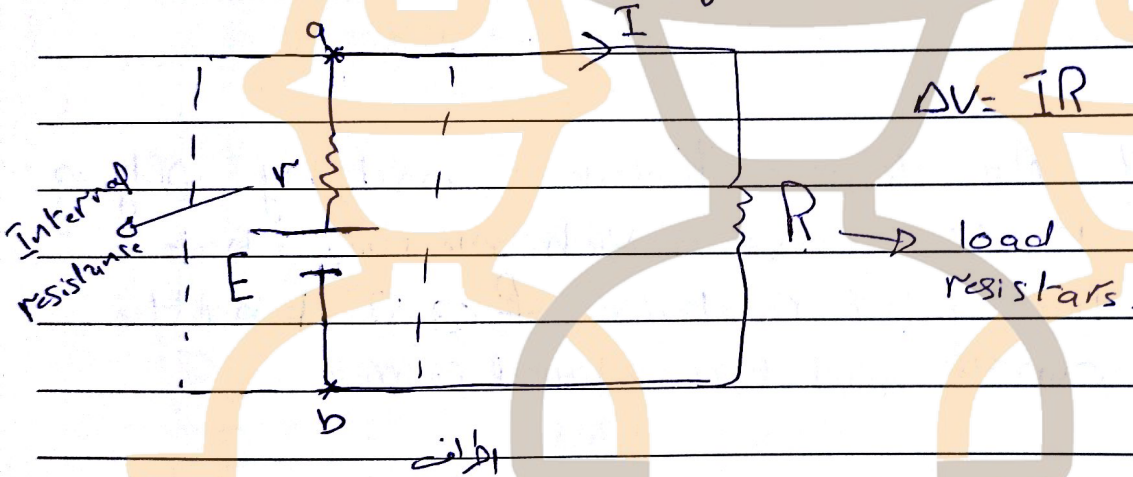


CH 28 Direct current circuits (dc) تيار ثابت دوائر التيار المستمر

$$I = \text{constant}$$

Battery is called Electromotive Force ~~Emf~~ القوة الدافعة أو قوة حثية البطارية
Emf

E The maximum potential a battery can provide (open circuit voltage)




ΔV_{ab} = terminals voltage, فرق الجهد الطرفي

$$\Delta V = E - Ir$$

الطاقة المفقودة

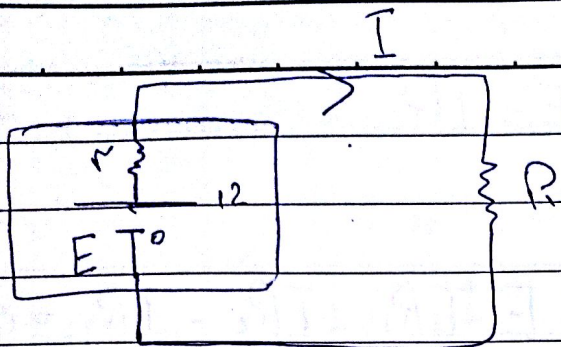Ex 28.1 A battery with $E = 12V$ and internal resistance $r = 0.05 \Omega$ is connected to $R = 3 \Omega$. Find the current and the terminal voltage of the battery.



$$E = IR + Ir$$

$$I = \frac{E}{r + R} = \frac{12}{0.05 + 3} = 3.93 \text{ A}$$

$$\Delta V = E - IR = IR = 11.8$$

Ex 28.2 At what load resistance the delivered power is maximum



$$P = I^2 R$$

كيفية إيجاد
عن طريق الاشتقاق



$$I = \frac{E}{r + R} \Rightarrow P = \frac{E^2 R}{(r + R)^2}$$

$$\frac{dP_R}{dR} = 0$$

$$r = R$$

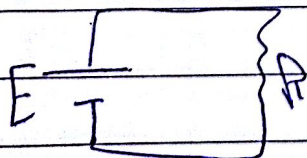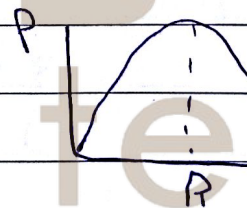


$$P = \frac{E^2}{R}$$

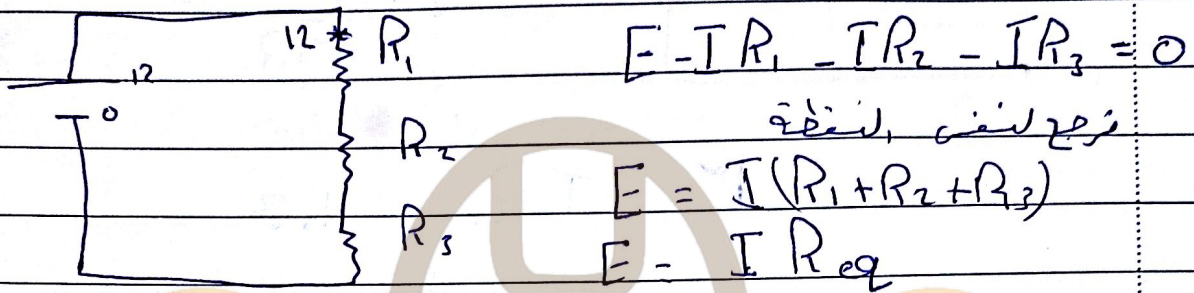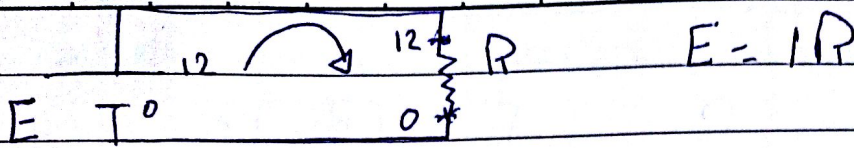


Resistors connected in series (same I)

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

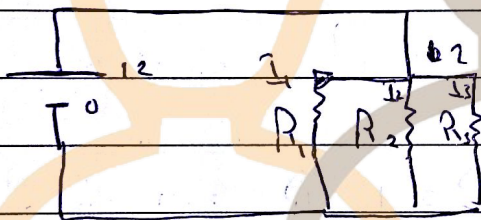



$$E = \Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V_3$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

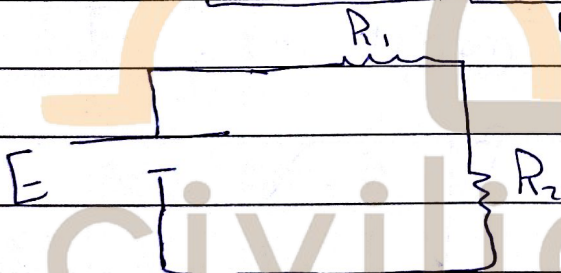

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2}$$

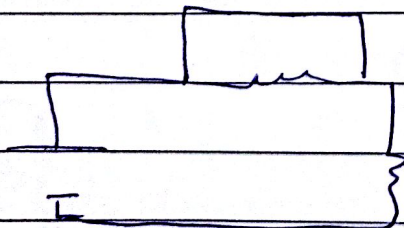

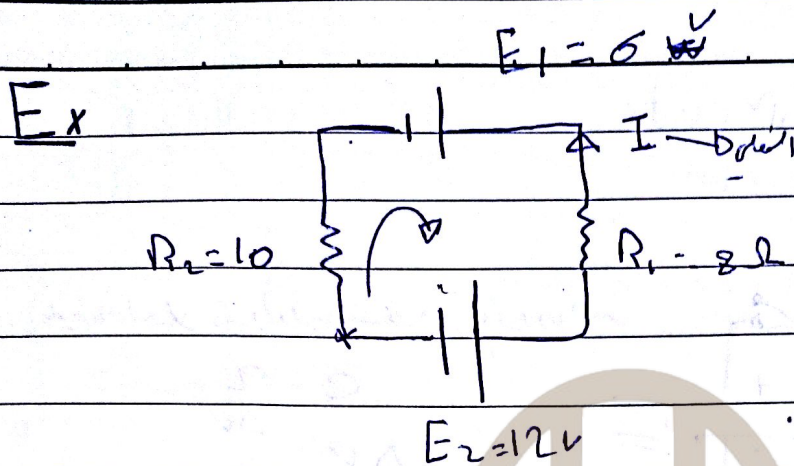


$$-IR_2 + E_1 - IR_1 - E_2 = 0$$

$$\frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} = I$$

$$\frac{6 - 12}{18} = \frac{-6}{18} = \frac{-1}{3}$$

التيار يعينه على
التي فرضناه

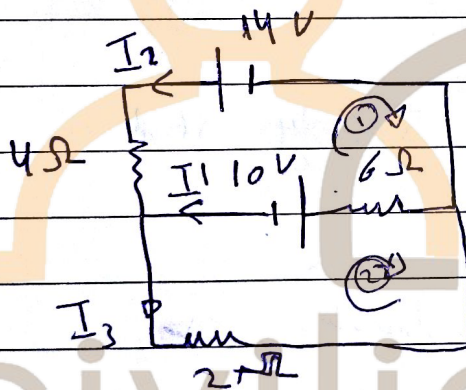بالا متجاهل اي شيء سالب فليس باتجاه عقارب



$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$-6I_1 - 10 + 4I_2 - 14 = 0$$

$$2I_2 - 3I_1 = 12$$

$$2I_2 + 10 + 6I_1 = 0$$

$$I_2 + 3I_1 = -5$$

$$I_1 = -2A$$


$$I_2 = +3A$$

$$I_3 = 1A$$

اذا طلع معنا التيار سالب ما بنفسيه الا

لحد ما اؤوده طالع التيار راسه

29.4 RC - circuits charging capacitor

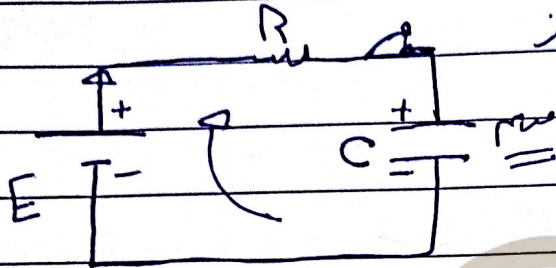

دائرة لآلة شحن كابتور

$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

$$\Delta V = \frac{q}{C}$$

قانون كيرشوف للجهد (مستعمل في الدوائر المغلقة)

$$E - RI - \frac{q}{C} = 0 \rightarrow$$

جهد
التيار
التيار

at $t=0$

$$I_1 = \frac{E}{R}$$

After long time $t \rightarrow \infty$ Steady state

$$I_f = 0$$

$$E = \frac{q_f}{C}$$

$$q_f = EC$$

فقط في
هذه الحالة

$$\rightarrow E - \frac{dq}{dt}R - \frac{q}{C} = 0$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{E - \frac{q}{C}}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{dq}{dt} = \frac{E}{R} - \frac{q}{RC}$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{E_c - q}{RC}$$

$$\int_0^q \frac{-dq}{E_c - q} = \int_0^t \frac{-dt}{RC}$$

$$\ln|E_c - q| = \frac{-t}{RC}$$

$$\ln|E_c - q| \Big|_0^q = \frac{-t}{RC} \Big|_0^t$$

$$\ln|E_c - q| - \ln E_c$$

$$\ln \frac{E_c - q}{E_c} = \frac{-t}{RC}$$

$$\frac{E_c - q}{E_c} = e^{-t/RC}$$

$$E_c - q = E_c e^{-t/RC}$$

$$q(t) = E_c (1 - e^{-t/RC})$$

$$q(t) = q_p \left(1 - e^{-t/RC} \right)$$


$$I(t) = \frac{q_p}{R_c} e^{-t/R_c} = I_i e^{-t/R_c}$$

$$I(t) = I_i e^{-t/R_c}$$

$$* q(t) = q_p (1 - e^{-t/R_c})$$

$$I(t) = \frac{E}{R_c} e^{-t/R_c}$$

$$q_p = E c$$

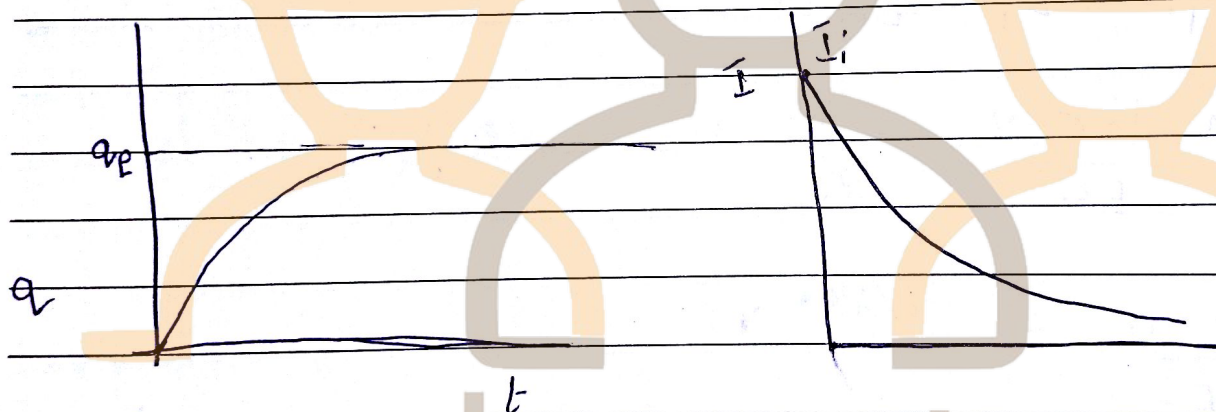

$\tau = R_c$ time constant

Find I after one time constant

$$I = I_i e^{-t/\tau}$$


$$I(t = \tau) = I_i e^{-1}$$

$$I_{ic}^+ = 0.368 I_i$$

$$\tau = RC$$

$$= \Omega F = 5$$

* Energy supplied by the battery $q_p E$

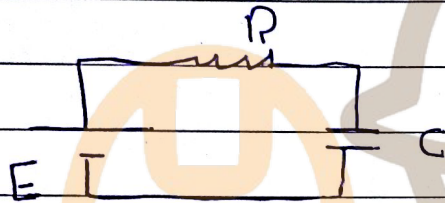

$$U_c = \frac{1}{2} q_p E$$


$$\Delta U = q \Delta V$$

$$= q_p E \rightarrow \text{الطاقة الممنوحة}$$

$$U_R = \frac{1}{2} q_p E$$

في البطارية
والباقي في المقاومة

* discharging تفريغ

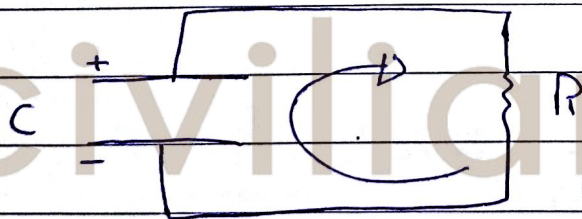

$$\text{at } t=0$$

$$q_i / DV = \frac{q}{C} \rightarrow \text{فرقة الجهد حول المواس}$$

$$\sum \Delta V = 0$$

$$+\frac{q}{C} - IR = 0$$

$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$I = - \frac{dq}{dt} \quad \text{لأن الشحنة تتناقص}$$

$$\frac{q}{C} + \frac{dq}{dt} R = 0 \quad \text{دائماً سالماً}$$

$$\frac{dq}{dt} R = - \frac{q}{C}$$

$$\int_{q_i}^q \frac{dq}{q} = \int_0^t \frac{-1}{RC} dt \quad \Rightarrow \quad \ln \frac{q}{q_i} = - \frac{t}{RC}$$

$$q = q_i e^{-t/RC}$$



$$I = - \frac{dq}{dt}$$


$$I = \frac{q_i}{RC} e^{-t/RC} = I_i e^{-t/RC}$$

Ex 28.9

$E = 12V$

$R = 8 \times 10^5 \Omega$

$C = 5 \mu F$

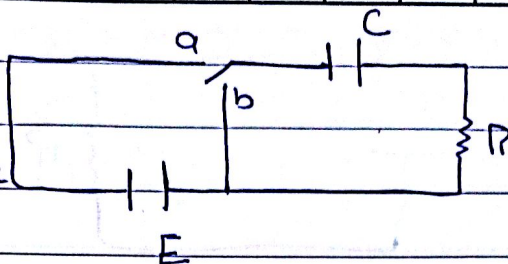

عن a
عن b تفريغ

uncharged capacitor, if the switch is thrown to position (a). Find,

1. time constant
2. maximum charge
3. current
4. $I(t)$
5. $q(t)$

Sol

1. $\tau = RC = 4 \text{ s}$


2. $q_p = CE = 60 \mu C$

3. $I_1 = \frac{E}{R} = 15 \text{ mA}$

4. $I = I_1 e^{-t/RC} = 15 \text{ mA} e^{-t/4}$

5. $q(t) = q_p (1 - e^{-t/RC}) = 60 \mu C (1 - e^{-t/4})$

28.10

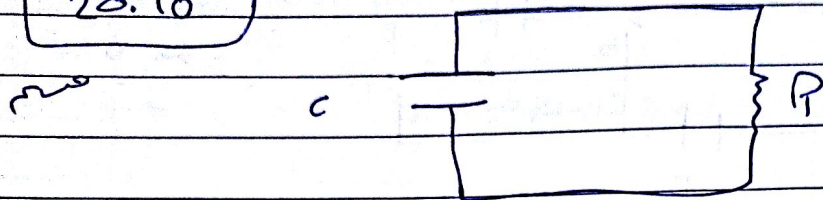

After how many time constant is the charge on the capacitor $1/4$ of its initial value.

$$q = q_i e^{-t/\tau}$$

$$q = \frac{1}{4} q_i$$

$$\frac{1}{4} q_i = q_i e^{-t/\tau}$$

$$-\ln 4 = -\frac{t}{\tau}$$

$$t = (\ln 4) \tau$$

$$t = 1.39 \tau$$

حسبة اخرى
After how τ is the stored energy is $1/4$ of its initial value

$$q = q_i e^{-t/\tau}$$

$$U = \frac{q^2}{2C}$$

$$U = \frac{q_i^2}{2C} e^{-2t/\tau}$$

at $t=0$

$$q = q_i$$

$$U_i = \frac{q_i^2}{2C}$$

$$U = \frac{1}{4} U_i$$

$$\frac{1}{4} U_i = U_i e^{-2t/\tau}$$

$$-\ln 4 = -\frac{2t}{\tau}$$


$$t = \frac{\ln 4}{2} \tau$$

$$t = 0.69 \tau$$

28.11 5 MF capacitor is charged with 800 v potential then is discharged through a resistor. How much energy is delivered to the resistor

$$U_C = U_R = \frac{1}{2} C V^2 = 1.6 J$$

Ex

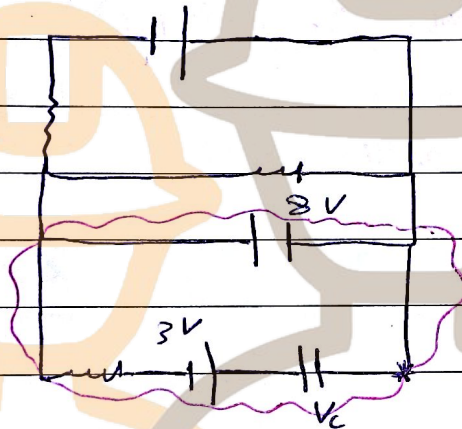


After long time
(steady state)
Find ΔV_C

$$V_C = -3 - 2 = 0$$


$$V_C = 11$$

P.37

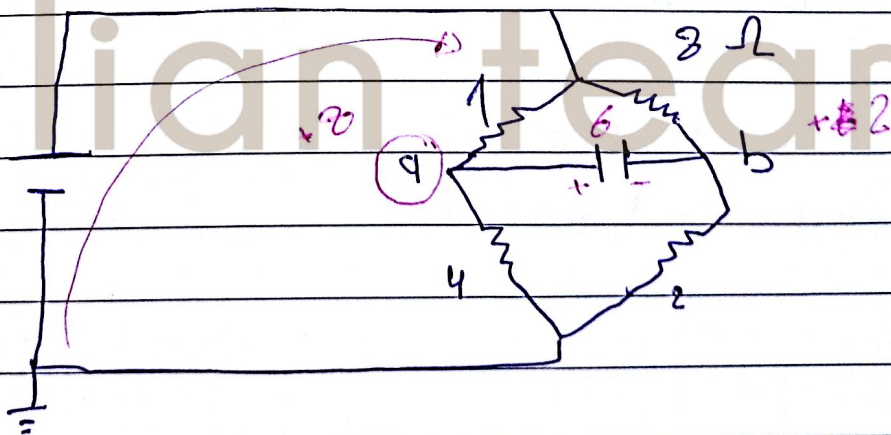


After long time V_C

After long time

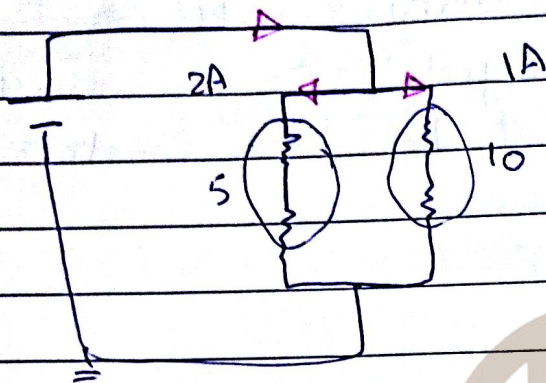

Simplified circuit

(remove the battery).

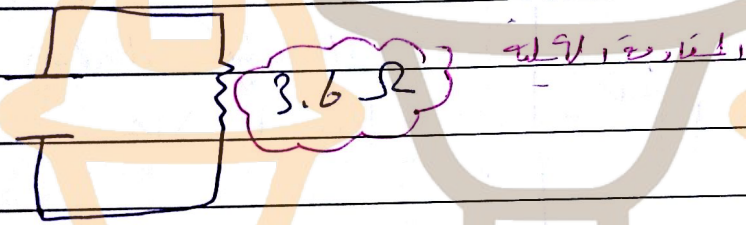

$$I < 5 \text{ mA}$$

$$I > 10 \text{ mA}$$

$$I \sim 100 \text{ mA}$$

$$I \sim 1 \text{ A}$$

Resistance looks

$$R_{\text{net}} \sim 1000 \Omega$$